



66.17 - SISTEMAS DIGITALES
Trabajo Práctico Final - CORDIC

Andrew Parlane

19 de julio de 2018

Índice

1. Introducción	3
2. Herramientas	3
3. Elecciones del diseño	3
3.1. Memorias	3
3.2. Formato de las coordenados	4
3.3. Velocidades de los Relojes	4
4. Implementación	4
4.1. Botones	4
4.2. Controlador de SRAM	4
4.3. PLLs	5
4.4. UART Rx	7
4.5. Transformación	7
4.6. CORDIC y CORDIC 3D	7
4.7. Subsistema de Vídeo	8
4.8. Control	8
4.9. LEDs	9
4.10. Programas de Apoyo en C	10
4.10.1. Manipulación de las coordenadas	10
4.10.2. Generación de Pruebas	10
4.10.3. Convertador entre USB y UART	11
5. Simulación y Verificación	11
6. Síntesis	13
6.1. Resumen de síntesis	14
7. Código	14

Índice de figuras

1. Diagrama de Bloques del diseño completo.	5
2. Diagrama de Bloques de los botones.	6
3. Diagrama de temporización de escrituras a SRAM.	6
4. Diagrama de Bloques del CORDIC 3D.	8
5. Diagrama de Bloques del subsistema de vídeo.	9
6. Diagrama de la maquina de estados del unidad Control.	10
7. Ondas de la simulación del componente de transformación.	12
8. Cuadra generado por el simulador de VGA desde señales de la prueba de la sub-sistema de vídeo.	13
9. Foto de la pantalla mostrando el modelo del mundo.	13

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es a diseñar, simular, verificar y sintetizar en FPGA un circuito digital que puede recibir coordenadas desde un PC, guardarles en memoria externa, rotarles usando un CORDIC 3D y dibujarles por una pantalla VGA.

El circuito digital debe funcionar con una Altera DE2 placa de desarrollo que tiene un cyclone II 2C35 FPGA.

2. Herramientas

Las herramientas que usé para este trabajo son:

- Questa Sim v10.2c
- Quartus II v13.0sp1
- GNU Make v4.2.1
- GCC v6.4.0
- VGA Simulator <https://ericeastwood.com/lab/vga-simulator/>
- MCUXpresso Config Tools v4.0
- Kinetis Design Studio v3.2.0

3. Elecciones del diseño

3.1. Memorias

La elección más grande del diseño estuvo cual memoria usar para las coordenadas originales y la RAM de vídeo. La placa de desarrollo DE2 tiene tres memorias disponibles:

Tipo	Tamaño	velocidad máxima	Interfaz
RAM de bloques	52,5KB	250MHz	Interna
SRAM	512KB	100MHz	Externa asíncrona 16 bit
SDRAM	8MB	143MHz	Externa sincronía 16 bit

El archivo de coordenadas dado tiene aproximadamente doce mil puntos. Si les guardamos con dos bytes cada componente, necesito 72KB. Elegí usar la SRAM porque no la RAM de bloques no es suficiente grande y la interfaz se pareció más sencillo que lo del SDRAM.

La resolución de vídeo especificado es 640x480 1 bit monocromo. Así la memoria de una cuadro es 37,5KB. Si quise tener un sistema de doble búfer habría necesitado una RAM de vídeo de 75KB que no entra en la RAM de bloques. El problema con usar RAM externa para vídeo con un sistema de doble búfer es que hay dos componentes que pueden accedan la memoria al mismo tiempo. Uno para leer los píxeles y uno para escribir los nuevos, así es necesario tener un árbitro. También el componente de VGA no puede esperar para leer, así tenía que ser un caché de al menos unos píxeles. El componente de transformación de coordenadas igual necesitaría una caché, o la habilidad de stall el pipeline.

Para evitar estos problemas decidí solo usar un búfer y elegí la RAM de bloques. Para prevenir errores en el display solo actualizo los píxeles durante el periodo de blanking vertical. En los temporización de VGA que uso hay 45 líneas de blanking vertical con un reloj de 25MHz, y el ancho de una línea es 800 píxeles. Ese me da 44000 píxeles o 1,44ms de blanking vertical. En ese tiempo tengo que borrar la cuadro anterior, y escribir la nueva. Si la RAM es direccionada por bit, solo puede borrar un bit cada ciclo del reloj, y hay 307200 bits. Aun con un reloj de 250MHz duraría 1.2ms para borrar todo la RAM. Así elegí direccionar lo por byte. Con un reloj

de 100MHz puede borrar todo en 0.4ms. Desafortunadamente ese significa que para escribir datos nuevos tengo que leer el byte corriente, encender el bit correcta, y escribirle. Pero aun si dura tres ciclos del reloj a 100MHz, puede escribir más de 33000 píxeles en el 1ms disponible. Solo tenemos 12000 coordenadas así esta diseño funciona bien.

3.2. Formato de las coordenados

El archivo de coordenados tiene los componentes entre -1.0 y 1.0 en ASCII. Tuve que elegir en que formato enviarles al FPGA, guardarles en SRAM y procesarles con el CORDIC. Elegí enviarles y guardarles en dos bytes cada componente. Ese es el ancho de bus de la SRAM. Usé punto fijo porque puedo usar operaciones rápidos de enteros y no necesito números muy largos o muy pequeños.

Las coordenadas son vectores donde cada componente puede estar entre -1.0 y 1.0. El largo máximo de un vector así es 1,73. La resolución de vídeo es 640x480, para que todos los píxeles entran en la pantalla, el offset máximo desde el centro es 240. Así tenemos que ampliar las coordenadas por un factor de aproximadamente 138. El algoritmo CORDIC tiene una ganancia de 1,64, porque usamos tres CORDICS, hay una ganancia total de 4,41. Nos deja una ganancia necesaria de aproximadamente 31. Elegí multiplicar cada componente por 29 antes de enviar les al FPGA. Ese significa que puedo sacar unos multiplicadores del circuito digital.

Ahora los datos están entre -29.0 y 29.0, así necesito seis bits por la parte entero y los otras 10 bits pueden ser por la parte fraccional. Envié y guardo los datos en signed punto fijo $Q_{6.10}$.

Después de la ganancia del CORDIC el valor estará entre -225 y 225 que necesita nueve bits de entero, así les pasa al CORDIC en signed punto fijo $Q_{9.23}$.

3.3. Velocidades de los Relojes

La placa de desarrollo DE2 tiene un reloj de 50MHz. Para obtener la resolución de vídeo deseada a 60Hz necesito un reloj de 25MHz. Para actualizar la RAM de vídeo en el periodo de blanking vertical necesito al menos 74400 ciclos y tengo 1.44ms, así el reloj mínimo que puedo usar es 51.7MHz. Elegí usar uno de 100MHz, que es la velocidad máxima de la SRAM. Uso un PLL para generar los dos relojes necesarios.

4. Implementación

Dividí el proyecto en siete bloque mostrado en Figura 1, algunos de esos bloques tienen bloques secundarios adentro los cuales voy a detallar más adelante.

4.1. Botones

Ese componente toma los estados corrientes de los botones físicas y calcula los ángulos de rotaciones. Tiene un sincronizador para prevenir estados metastable, seis unidades de suma/resta y seis comparadores para guardar los valores entre 0 grados y 360 grados. Figura 2 muestra cómo están conectados. Las señales mostrados ya están sincronizados al reloj.

4.2. Controlador de SRAM

La placa de desarrollo DE2 tiene una IS61LV25616AL-10T chip de SRAM, tiene un bus de direcciones de 18 bits y un bus bidireccional de datos de 16 bits, dando una memoria de 512KB. También hay varias líneas de *enable*. Usé la hoja de datos para conocer cómo manejar

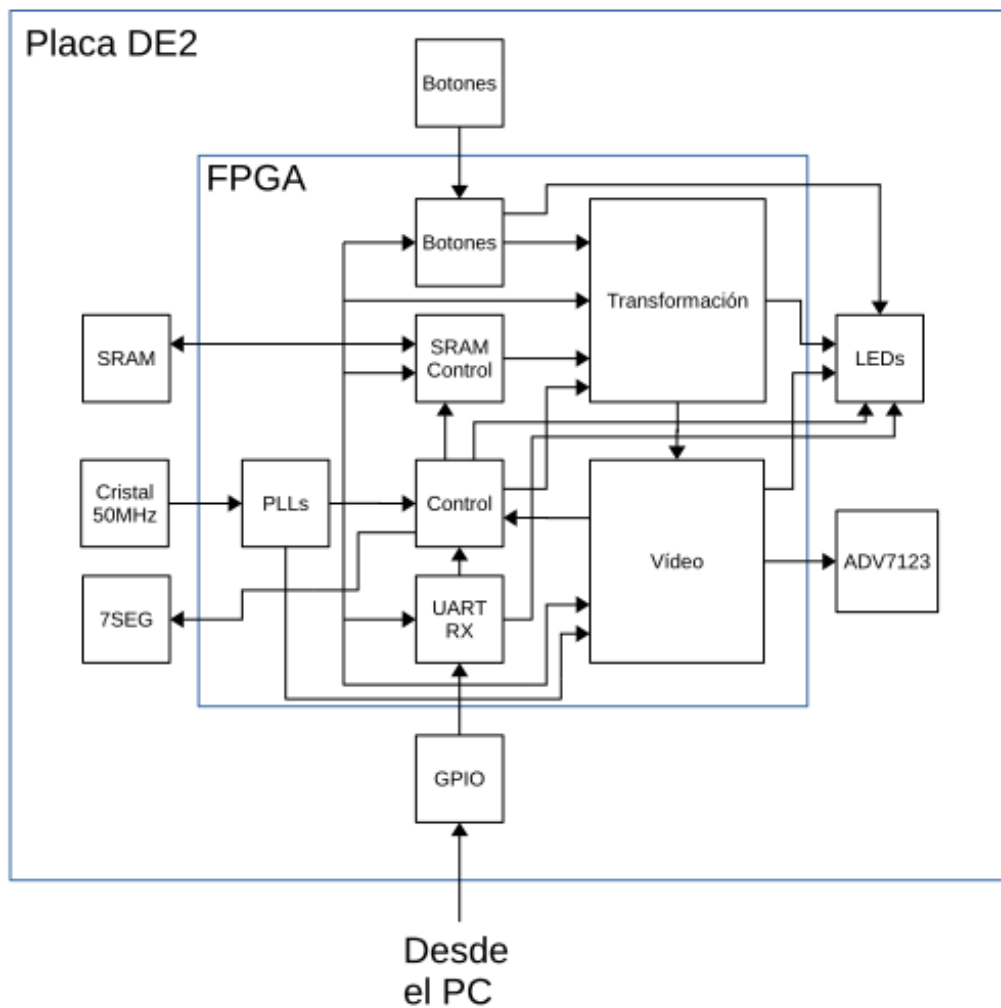


Figura 1: Diagrama de Bloques del diseño completo.

las señales. Lecturas están fácil, cuándo el chip y la salida están activados el bus de datos es válido diez nanosegundos después de un cambio en el bus de direcciones, así puedo leer una palabra cada ciclo del reloj. Escrituras están un poco más complicados en que hay varias formas hacerles. A final elegí forma cuatro mostrado en Figura 3. La idea es activar el chip por diez nanosegundos y después desactivarle y dejarle diez nanosegundos más. En esta forma escrituras duran dos ciclos del reloj.

El diseño es muy sencillo, tiene un sincronizador para el bus de datos y un poco lógica para activar y desactivar las señales cómo querido.

4.3. PLLs

No hay mucho decir sobre los PLLs. Usé el *Quartus MegaWizzard* para generar un reloj de 100MHz y uno de 25MHz desde el reloj fuente de 50MHz.

 


Figura 2: Diagrama de Bloques de los botones.

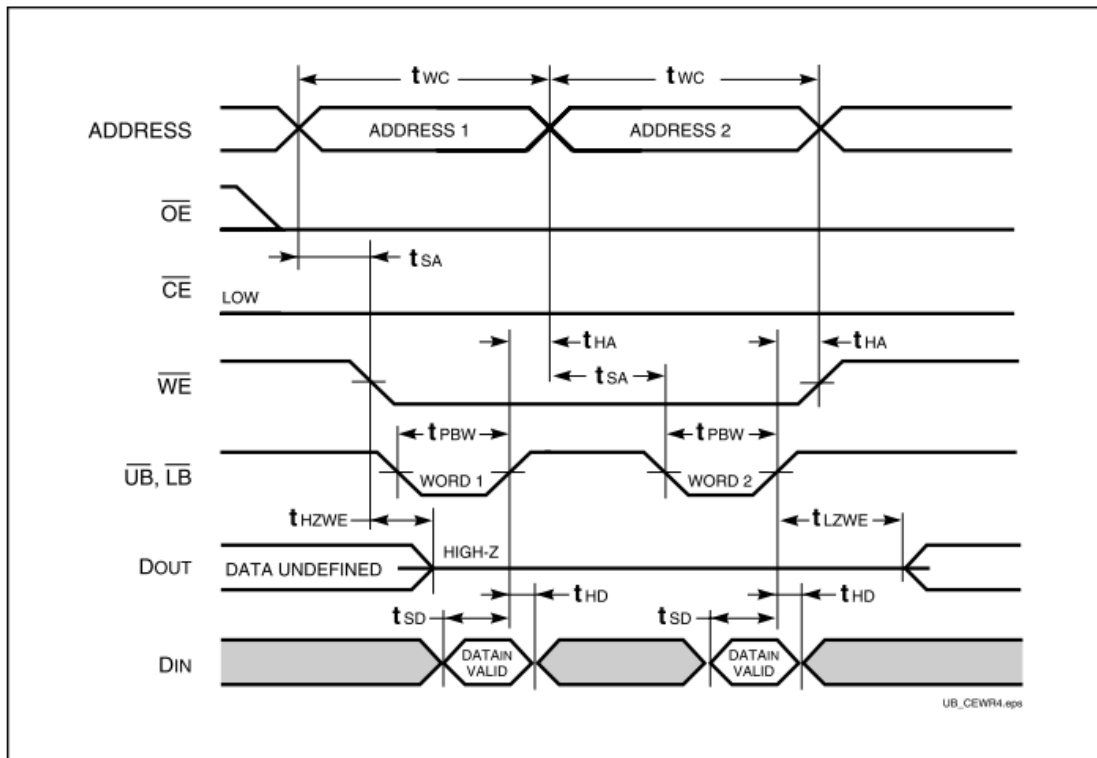


Figura 3: Diagrama de temporización de escrituras a SRAM.

4.4. UART Rx

Ese componente puede recibir y decodificar una señal UART. Paso la señal de entrada por un sincronizador y un anti-robote de cuatro bits. Después espera hasta hay un flanco descendente que significa el inicio de la trama. Comienza un contador para tomar una muestra en el medio de cada periodo de bit. Después de diez bits, comprueba que el bit de inicio es un cero y el bit de parada es un uno. Si no es un error de trama, o un break.

El componente toma dos genéricos, la cantidad de nanosegundos en el periodo del reloj, y la cantidad de nanosegundos en el periodo del bit. Les usa los dos para decidir cuando a tomar una muestra.

4.5. Transformación

Ese componente recibe los componentes de las coordenadas mientras están leídos de la SRAM. Hay una maquina de estados que conoce cual componente está recibiendo (X, Y o Z). Cuando recibe un componente lo extiende desde Q_{6.10} a Q_{9.23} y lo escribe al registro correspondiente. Cuando tiene todos los componentes del vector listo les pasa al CORDIC 3D.

Cuando el CORDIC 3D indica que un resultado es listo, convierte X y Y hasta la dirección y el bit de donde se queda el píxel en la RAM del vídeo, usa el formulario: $pixel = (y * 640) + x$ Los tres bits más bajos indican cual bit a encender, y los demás bits están la dirección. Esto lo hago sobre dos ciclos del reloj con un pipeline porque estuvo fallando el temporizado cuando intenté hacerle en un ciclo.

Dura tres ciclos del reloj a recibir todos los tres componentes de la coordenada, 30 ciclos por el CORDIC 3D y dos ciclos más para obtener la dirección y el bit del píxel. Eso es un total de 35 ciclos. El CORDIC 3D y la conversión hasta la dirección y bit son hecho con un pipeline, pero solo podríamos obtener un componente del vector cada ciclo desde la SRAM, así tiene un ancho de banda de 33,3MHz.

4.6. CORDIC y CORDIC 3D

El algoritmo básico de CORDIC en modo rotación es descrito con los formularios:

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= x_i - y_i d_i 2^{-i} \\y_{i+1} &= y_i + x_i d_i 2^{-i} \\\alpha_{i+1} &= \alpha_i - d_i \tan^{-1}(2^{-i})\end{aligned}$$

Donde $d_i = -1$ si $z_i < 0$ y $d_i = 1$ en otros casos.

Elegí implementar lo con un pipeline para obtener el mejor ancho de banda. Tengo una función que calcula todos los constantes de $\tan^{-1}(2^{-i})$ por $i = 0$ hasta $i = ETAPAS$ donde ETAPAS es un genérico.

Mi implementación del CORDIC 3D es tres CORDICs normales en una cadena, como muestra figura 4. Por cada CORDIC es necesario retardar los valores que no están usado en esa CORDIC. El algoritmo CORDIC tiene una ganancia de aproximadamente 1,64, y solo podríamos rotar dos componentes del vector cada vez. Así tenemos que multiplicar el componente que no es usado por esa ganancia. Calculo la ganancia exacto con una función que implementa la ecuación:

$$A_n = \prod_n \sqrt{1 + 2^{-2i}}$$

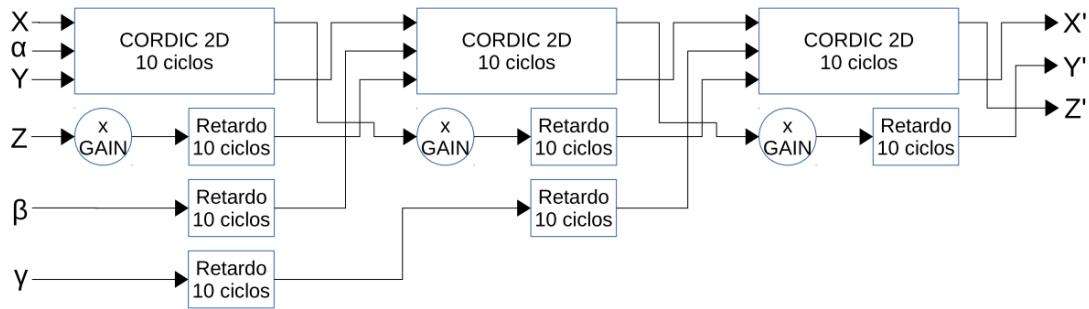


Figura 4: Diagrama de Bloques del CORDIC 3D.

4.7. Subsistema de Vídeo

El subsistema de Vídeo tiene unos bloques secundarios como mostrado en Figura 5. Hay la RAM de vídeo, el controlador de VGA por el DAC *ADV7123* y unos bloques de lógica.

Lo generé la RAM de vídeo con el Quartus MegaWizzard Tiene 38400 bytes y dos puertos cada uno con su propio reloj. Todos las entradas y salidas están registrados. Puerto A ejecuta a 25MHz, es direccionado por bit y solo es para lecturas. Puerto B ejecuta a 100MHz, es direccionado por byte y es lectura/escritura.

El controlador de VGA es el mismo que escribí para el Trabajo Práctico 2. Tiene salidas PixelX y PixelY que representan que pixel quieren: $dir = (PixelY * ANCHO) + PixelX$. Porque la RAM de vídeo tiene registros en las entradas y salidas, dura dos ciclos del reloj obtener la data del píxel, así el *ADV7123* retarda todos las otras señales para guardar todo sincronizado. También hay una salida FinDeTrama que indica cuando comienza el periodo de blanking vertical.

Cuando dispara la señal: FinDeTrama, comenzamos a escribir ceros por todo la RAM. Después de esto disparamos otra señal PedirData que va al bloque de Control comenzando el procesamiento de los vectores. Cuando termina con cada coordenada se da una dirección y una mascara de bit. Primero leemos el byte original, esa dura dos ciclos por los registros de entrada y salida, y en el tercer ciclo escribimos el OR del valor leído con la mascara de bit. Funciona bien, porque solo podríamos obtener valores nuevos del componente transformación cada tres ciclos.

Encontré un errata de silicio con las memorias de bloques con dos puertos usando relojes diferentes, donde unas escrituras pueden fallar. Por suerte había una solución alternativa cuando un puerto solo se usa para leer como en ese caso. Solo tuve que intercambiar puertas A y B.

4.8. Control

El bloque de Control es lo que junta todo, pero es muy sencillo. Hay una pequeña maquina de estados que desde reset espera por data desde el UART. La primer palabra es la cantidad de coordenadas que el PC va a enviar. Después cada palabra que lea, escribe al SRAM. Cuando ha recibido todas las coordenadas, cambia al estado de desocupación. Allá espera por la señal PedirData desde el subsistema de vídeo, y cambia al estado de transformación. Comienza a leer todos los datos de la SRAM y pasar al bloque de transformación. Cuando termina con esto devuelve al estado de desocupación. La maquina de estados es mostrado en Figura 6.

Además el bloque de control escribe el número de palabras esperado y el número recibido en los displays de siete segmentos.

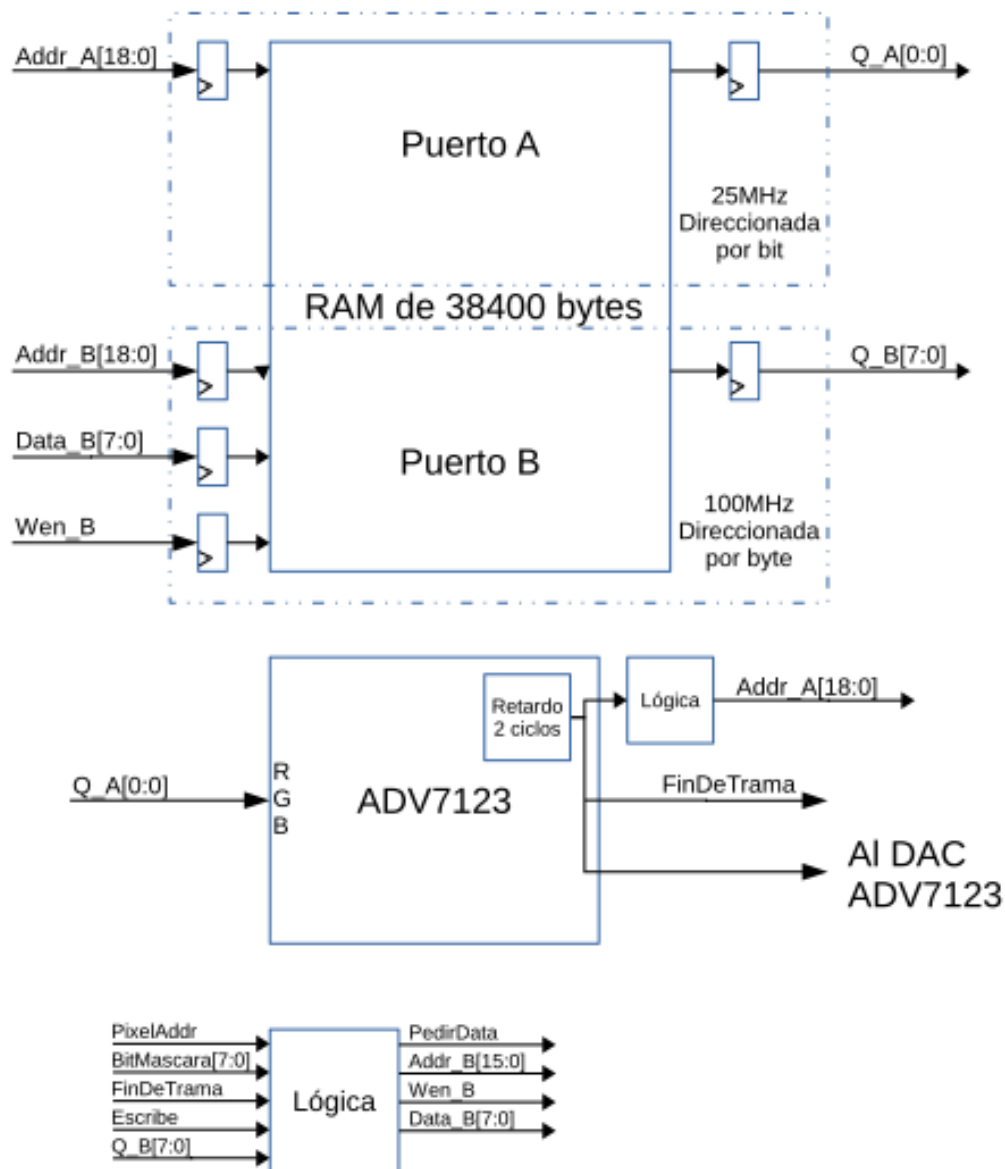


Figura 5: Diagrama de Bloques del subsistema de vídeo.

4.9. LEDs

El estado corriente es mostrado por los LEDs. Hay dos LEDs verdes sobre cada botón, se encienden cuando el botón es empujado. Después uso cuatro LEDs rojos, les indican en orden de izquierda a derecha:

- Error - Se enciende cuando escribimos a la RAM de vídeo durante la porción activo de la

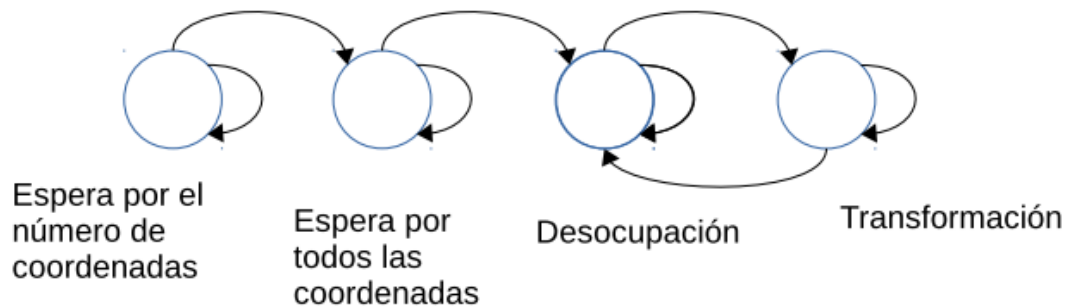


Figura 6: Diagrama de la maquina de estados del unidad Control.

cuadra.

- Estado de transformación - Se enciende cuando el bloque de control está en el estado de transformación. Porque entramos ese estado cada cuadra y hay casi 60 cuadras cada segundo, esa luz no enciende muy fuertemente.
- Rx - Se enciende cuando el UART está recibiendo algo.
- Estado de Rx - Se enciende cuando el bloque de control está esperando a data desde el PC.

4.10. Programas de Apoyo en C

Tuve que escribir algunos programas en C para varias razones.

4.10.1. Manipulación de las coordenadas

El archivo de coordenadas dado tiene todos los datos en ASCII. Sera posible enviarles así al FPGA pero no tiene sentido cuando una aplicación pequeña para la PC puede convertir los datos a un formato mejor. La aplicación *parse_coords* hace eso, lea el archivo dado y genera un archivo binario en little endian en el formato siguiente:

Offset	Tamaño (bytes)	Descripción
0	2	Número de coordenadas
2	2	Componente X del coordenada 0
4	2	Componente Y del coordenada 0
6	2	Componente Z del coordenada 0
...

Cada componente es en el rango -29.0 a 29.0, y es en el formato de punto fijo $Q_{6.10}$.

4.10.2. Generación de Pruebas

Para los bancos de pruebas del CORDIC, CORDIC 3D y la transformación necesité unos entradas y resultados esperado para comparar los resultados actual. Escribí un programa en C para generar un archivo de prueba. Ese no es ideal, me indica si hay un problema con mi implementación en VHDL pero no si hay un problema con mi comprensión del algoritmo, pero es mejor que nada. Comprobé algunos resultados con un [calculador de CORDIC en línea](#) para tener más confianza en el algoritmo.

El programa toma varios flags con cuales puedes controlar las pruebas generados. Los flags están detallados con el comando `./cordicTestGen -help`:

Usage:

```
cordicTestGen -h
cordicTestGen -V
cordicTestGen [options]
```

Options:

<code>-h, --help</code>	Prints usage information.
<code>-V, --version</code>	Prints version information.
<code>-n, --num_tests NUM</code>	Number of tests to output.
<code>-3, --3d</code>	Generate a 3D cordic test file.
<code>-p, --gen_pixel_addr</code>	Instead of the rotated cordic values, generate pixel address and bit
<code>-r, --report_max</code>	Write the max calculated value to stdout.
<code>-o, --output</code>	Path to output file.

Examples:

```
cordicTestGen -n 10000 -3 -o -
```

Cuando ejecutas el programa, para cada línea de prueba genera tres valores aleatorios, un vector (X, Y) entre -29.0 y 29.0, y un ángulo: $0,0 \leq \alpha < 360,0$. O en el caso del CORDIC 3D genera un vector (X, Y, Z) y tres ángulos. Todos están generado en punto fijo Q_{9.23}.

4.10.3. Convertador entre USB y UART

Mi laptop no tiene un puerto de serial así tuve que encontrar otra forma enviar los datos al FPGA. Tengo una placa de desarrollo FRDM-K66F que tiene un procesador principal MK66FN2M0VMD18 y un coprocesador MK20DX128VFM5 ambos de NXP. El coprocesador tiene software de OpenSDA que conecta a un PC sobre USB y presenta varios interfaces. Uno de esas interfaces es un CDC para comunicaciones seriales. Así puedo enviar datos desde el PC sobre USB hasta el coprocesador que les convierta a UART y les envía al procesador principal.

Escribí un programa C pequeña para esa procesador principal que escucha por datos desde el PC y les envía al FPGA, usando un cable de ayuda desde un conector de GPIO del FRDM-K66F hasta un conector de GPIO del DE2.

5. Simulación y Verificación

Escribí bancos de pruebas para cada componente, en general intenté verificar el comportamiento usando *SystemVerilog Asserts* por esa razón unos de las pruebas están escrito en *SystemVerilog*.

Los bancos de pruebas de los componentes CORDIC, CORDIC 3D y transformación están basados en el banco de prueba que escribí por el sumador en el trabajo práctico 3, porque en todos casos tiene que leer unas entradas y resultados esperados y retardar los resultados esperados hasta el DUT da sus resultados. Encontré y arreglé varias bugs de mi implementación con estos bancos de pruebas. Figura 7 muestra las ondas del banco de prueba del componente transformación.

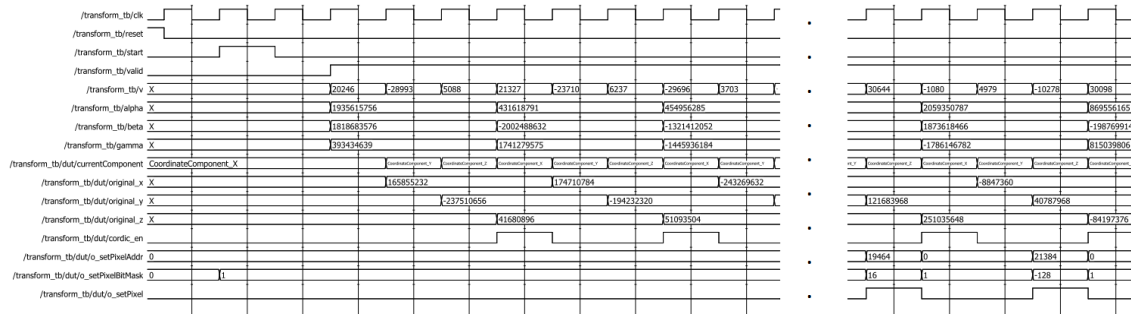


Figura 7: Ondas de la simulación del componente de transformación.

La salida del banco de prueba del componente uart_rx es:

#	Name	File(Line)	Failure Count	Pass Count
#	#			
#	/uart_rx_tb/inRst	src/tb/uart_rx_tb.sv(148)	0	11
#	/uart_rx_tb/recivingBecauseRxInFell	src/tb/uart_rx_tb.sv(157)	0	6
#	/uart_rx_tb/rxInToReceiving	src/tb/uart_rx_tb.sv(166)	0	6
#	/uart_rx_tb/rdDataValidWidth	src/tb/uart_rx_tb.sv(174)	0	3
#	/uart_rx_tb/rdDataErrorWidth	src/tb/uart_rx_tb.sv(182)	0	2
#	/uart_rx_tb/notErrorAndValid	src/tb/uart_rx_tb.sv(189)	0	11
#	/uart_rx_tb/notBreakAndValidOrError	src/tb/uart_rx_tb.sv(197)	0	13
#	/uart_rx_tb/rdDataValid	src/tb/uart_rx_tb.sv(206)	0	3
#	/uart_rx_tb/rdDataValidWhenExpectingError	src/tb/uart_rx_tb.sv(214)	0	3
#	/uart_rx_tb/rdDataErrorWhenExpectingValid	src/tb/uart_rx_tb.sv(222)	0	2
#	/uart_rx_tb/rdDataError	src/tb/uart_rx_tb.sv(231)	0	2
#	/uart_rx_tb/rdData	src/tb/uart_rx_tb.sv(239)	0	3
#	/uart_rx_tb/breakFallsWithReceiving	src/tb/uart_rx_tb.sv(247)	0	1
#	/uart_rx_tb/breakDetect	src/tb/uart_rx_tb.sv(256)	0	1

La prueba de la RAM de vídeo no tiene asserts. Lo escribí como una prueba de concepto para verificar mi idea sobre la temporización del proceso de leer, ajustar y escribir los datos en tres ciclos del reloj. La prueba para el subsistema de vídeo es igual, el único diferencia es que tengo un programa de *System Verilog* que captura las señales de VGA para uso con el [simulador de VGA](#). Figura 8 muestra el resultado de esa prueba que verifica que todas las señales están alineados bien.

También escribí unas pruebas pequeñas para verificar el funcionamiento en el hardware actual. Lo hice para el controlador de SRAM porque aunque tuve confianza en mi comprensión de la hoja de datos y mi implementación, estará posible que falta algo. También hice una prueba en FPGA para el UART Rx, más para verificar que mi código por el FRDM-K66F estuvo funcionando correctamente y que la conexión entre las dos placas estuvo bien.

 


Figura 8: Cuadra generado por el simulador de VGA desde señales de la prueba de la subsistema de vídeo.

6. Síntesis

He usado Quartus II para sintetizar el diseño, y escribir el bitstream al FPGA. Funciona la primera vez que le probé, que es una muestra de éxito de mis bancos de prueba. Hay un [vídeo de el diseño funcionando](#), y figura 9 es un foto de la pantalla. Es más pequeño que planeaba y eso viene del manipulación de las coordenadas en el PC. La razón es que el largo máximo de un vector con cada componente entre -1.0 y 1.0 es aproximadamente 1,73, pero porque el modelo es una esfera cada vector tiene un largo de aproximadamente 1.0. Sera fácil cambiar el tamaño final, solo tendría que cambiar el factor de multiplicación en el programa *parse_coords* desde 29.0 hasta 50.0. También tendría que cambiar el código VHDL para conocer que los valores en SRAM son en $Q_{7.9}$ en vez de $Q_{6.10}$. Una otra opción sera añadir dos multiplicadores en el componente de transformación a escalar los puntos. decidí dejar le por ahora, por si querría usar otras modelos que tal vez no serán esferas.

 


Figura 9: Foto de la pantalla mostrando el modelo del mundo.

6.1. Resumen de síntesis

Ítem	Utilizado	Disponible	Porcentaje Utilizado
Logic Elements	7.857	33.216	24 %
Registers	3.196	33.216	23 %
Bits de memoria	308.120	483.840	64 %
Global Clocks	2	16	12,5 %

TimeQuest me da las frecuencias máximas de mis relojes:

Reloj	Fmax
clk25M	99,72MHz
clk100M	102,57MHz

7. Código

Todo el código es disponible en mi github: <https://github.com/andrewparlane/fiuba6617/tree/master/TP4>.